
Begge visualiseringer er hentet fra boken “Digital design and computer architecture” - figur 5.6 på side 242.

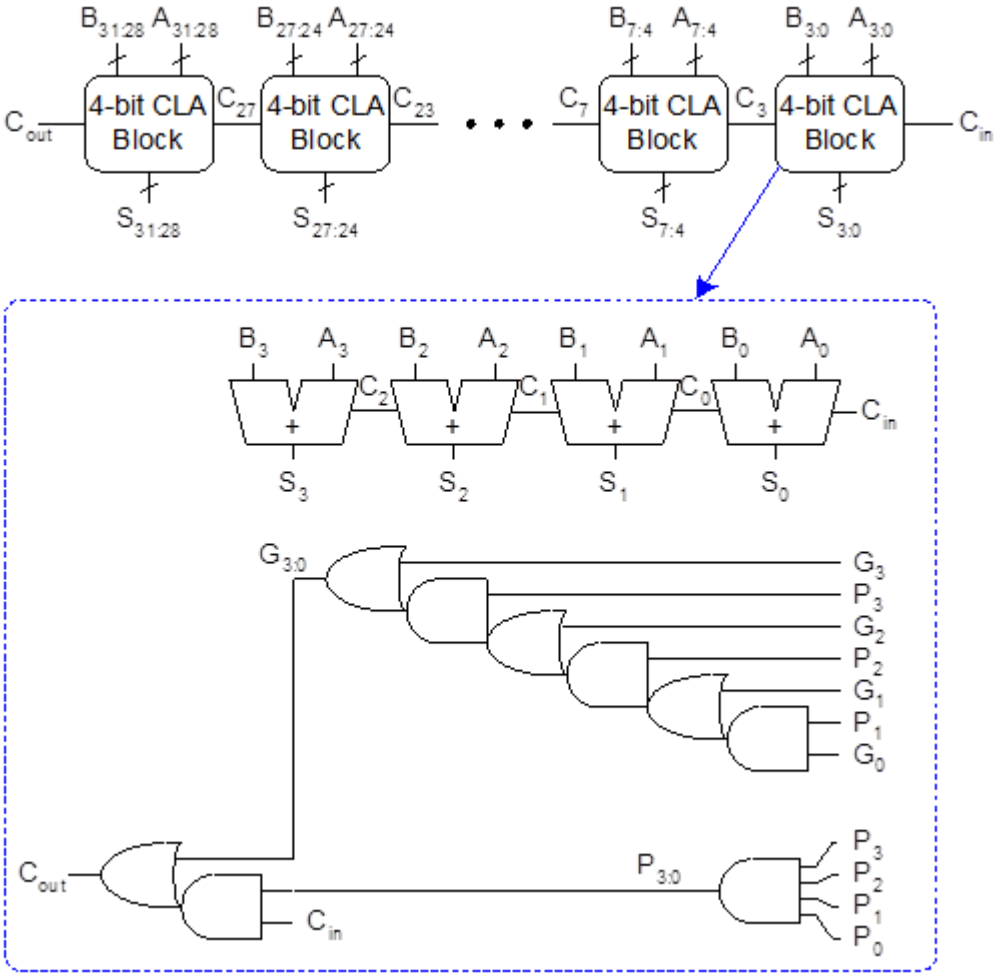Hvordan hele 32 bit CLA adder skal se ut:



Mer detaljert for hvordan ser ut inni hver CLA blokk:

